




# Kursy Elektroniki

## zajęcia szóste


Prąd przemienny:

~AC

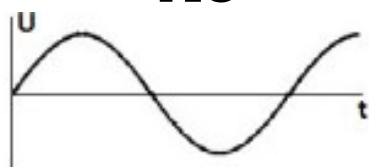


Prąd stały:

==DC

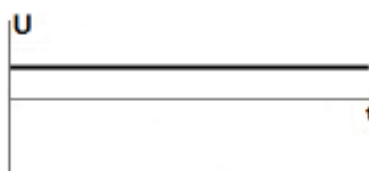


Transformator:

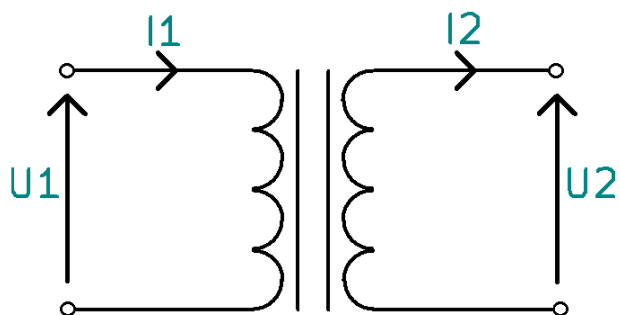


Symbol transformatora

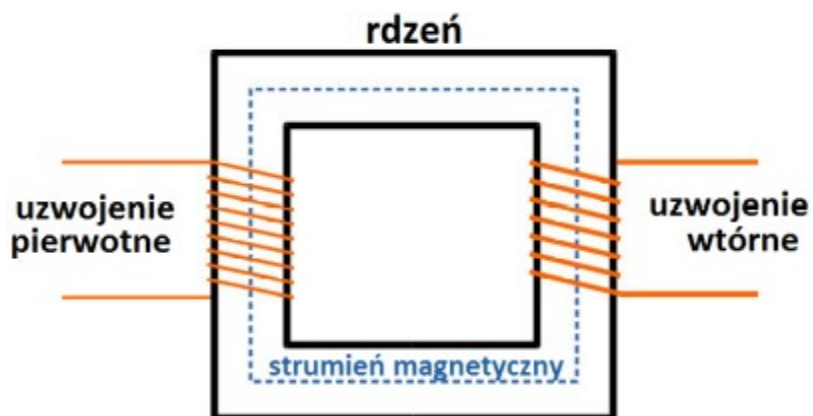
$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{n_1}{n_2}$$




Mostek prostowniczy:

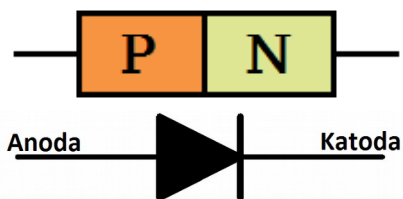


Dioda prostownicza

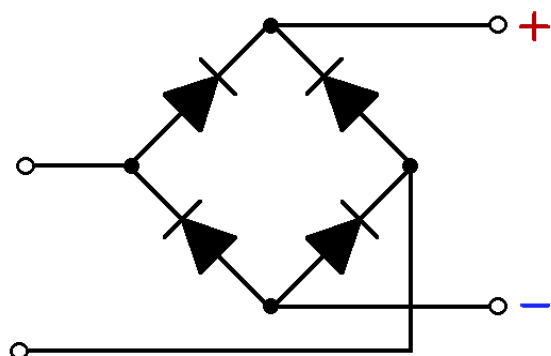

Mostek prostowniczy

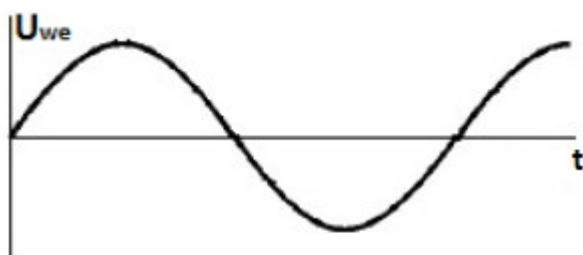

a) Dioda prostownicza

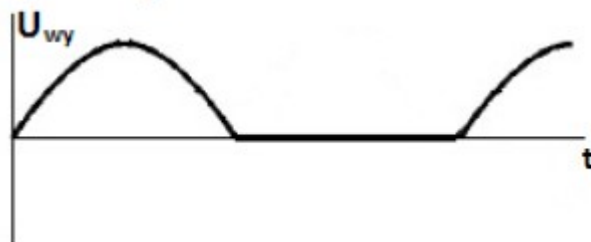

b) Mostek prostowniczy



# Zasilacz liniowy:

